

# AUTÒMATS PROGRAMABLES o PLCs: VirPLC

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓ.....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <i>EXEMPLES D'APLICACIÓ D'AUTÒMATS PROGRAMABLES.....</i>    | <i>3</i>  |
| <i>AVANTATGES DE L'AUTÒMAT .....</i>                        | <i>4</i>  |
| <i>INTRODUCCIÓ ALS PLC's.....</i>                           | <i>5</i>  |
| <i>CONCEPTE DE PROGRAMA .....</i>                           | <i>5</i>  |
| <b>ARQUITECTURA DE LA UNITAT CENTRAL .....</b>              | <b>6</b>  |
| <i>ESTRUCTURA I DIRECCIONAMENT DE LA MEMÒRIA OMROM.....</i> | <i>6</i>  |
| <i>DIRECCIONS I CONTINGUTS DE MEMÒRIA.....</i>              | <i>8</i>  |
| <i>ENTRADES I SORTIDES D'UN AUTÒMAT .....</i>               | <i>9</i>  |
| <i>BIT DE MEMÒRIA ASSOCIAT A UN ELEMENT.....</i>            | <i>10</i> |
| <b>EL PROGRAMA .....</b>                                    | <b>12</b> |
| <i>INSTRUCCION AND .....</i>                                | <i>16</i> |
| <i>INSTRUCCIÓ OR : .....</i>                                | <i>17</i> |
| <i>COMBINACIÓ DE FUNCIO AND I OR.....</i>                   | <i>18</i> |
| <i>CONDICIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA INSTRUCCIÓ .....</i>           | <i>22</i> |
| <i>INSTRUCCIONS SET I RESET.....</i>                        | <i>24</i> |
| <i>TEMPORITZADORS.....</i>                                  | <i>25</i> |
| <b>PRÀCTICA AMB OMROM: CONTROL D'UNA ALARMA.....</b>        | <b>27</b> |
| <b>PRÀCTIQUES AMB VIRPLC .....</b>                          | <b>28</b> |
| <b>PROJECTE FINAL DE LA UNITAT: .....</b>                   | <b>29</b> |
| <i>CANVI DE DIRECCIÓ EN MOTORS ASINCRONS MONOFÀSICS DE</i>  |           |
| <i>CONDENSADOR .....</i>                                    | <i>32</i> |

## INTRODUCCIÓ

Els autòmats programable o PLCs (Controladors Lògics Programables) s'utilitza pel control de sistemes. Un **sistema** pot ser una màquina d'una indústria, un ascensor, una porta de supermercat,...


Bàsicament, un PLC és un microcomputador al que podem connectar uns elements d'entrada, uns elements de sortida i en el que podem gravar un programa que s'encarrega d'establir la relació que volem entre els elements d'entrada i els de sortida.

Elements d'entrada: interruptors, polsadors, detectors de presència, nivell, temperatura i, en general qualsevol sensor que pot subministrar algun tipus d'informació a l'autòmat.


Elements de sortida: motors, punts de llum, timbres, etc. En general qualsevol dispositiu que pot ser accionat per l'autòmat.

Si tenim un interruptor com element d'entrada i un punt de llum com element de sortida, amb un circuit elèctric convencional podem establir la relació següent entre aquests elements: **quan tanquem l'interruptor, el punt de llum s'ha d'encendre.**

 Podem representar aquesta relació de la forma següent :




 El circuit que aconsegueix aquesta relació és :



Amb un PLC podem aconseguir moltes més relacions entre aquests dos elements en funció del programa...

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Quan tanquem l'interruptor volem que el punt s'encengui                 |  |
| Quan tanquem l'interruptor volem que el punt s'apagui                   |  |
| 10 segons després de tancar l'interruptor, volem que el punt s'encengui |  |

 

En aquest cas, el corrent que passa per l'interruptor quan el tanquem, no és el mateix que arriba al punt de llum i l'encén. És l'autòmat el que activa o no el punt de llum, en funció del programa que li hem gravat a la memòria.

L'estat de la sortida S depèn, no només de l'estat de l'entrada E, sinó també del programa P que està executant l'autòmat. És el programa el que determina que ha de fer l'autòmat amb el punt de llum quan detecta que hem tancat l'interruptor.


Direm que la sortida S és funció de l'entrada E i del programa P

**L'autòmat executa un programa de treball que hem gravat dins la seva memòria. Aquest programa s'encarrega de processar uns senyals generats per uns dispositius d'entrada i obtenir uns resultats que, en funció del modes de funcionament del sistema a controlar, s'apliquen als dispositius de sortida.**

Un ordinador també executa un programa de treball que relaciona dispositius d'entrada (teclat, ratolí, escaner) i de sortida ( pantalla, impressora, etc). Un PLC té una arquitectura semblant a un ordinador, però està específicament pensat per aplicacions de tipus industrial.


### EXEMPLES D'APLICACIÓ D'AUTÒMATS PROGRAMABLES

**Control d'un sistema d'alarma**

 

Dispositius d'entrada : detector de presència i interruptor de desconnexió  
Dispositiu de sortida : timbre

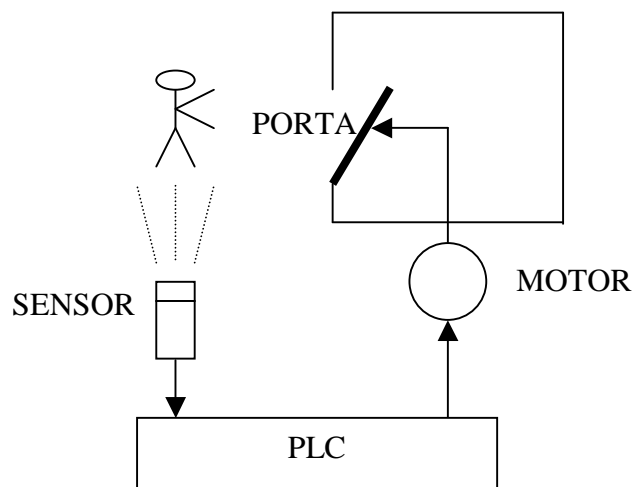**Control sistema d'obertura i tancament d'una porta de supermercat**



**Control d'una cadena de fabricació**

**Control de les instal·lacions d'un habitatge**

Podem projectar un habitatge amb un autòmat que controli les instal·lacions següents : obertura i tancament automàtic de les persianes de les finestres en funció del nivell de llum de l'exterior, accionament del sistema de calefacció, etc.


## AVANTATGES DE L'AUTÒMAT

### 1.- **Flexibilitat** (canviant el programa modifiquem fàcilment el treball que desenvolupa)

Imaginem que la porta automatitzada ha funcionat durant un temps i ara volem modificar aquest funcionament. Suposem, per exemple, que volem comptar les persones que hi passen. Si hem fet una automatització tradicional haurem de desfer el cablatge, introduir un comptador i tornar refer el nou cablatge. En canvi, amb un autòmat, només haurem de modificar el seu programa intern amb el dispositiu de programació, no caldrà canviar cap cablatge. Aquesta **flexibilitat** a l'hora de modificar la seqüència d'automatització és un dels principals avantatges que ens proporciona l'autòmat.
 
### 2.- **Reducció de l'espai necessari**

Si una automatització requereix gran nombre d'elements ( relés, comptadors, temporitzadors, etc. ) i optem per comprar-los individualment i fer el cablatge , el conjunt resultant ocuparà molt espai i tindrà un cablatge complicat. Amb un autòmat estalviarem molt espai i simplificarem molt el cablatge.



La figura de l'esquerra representa un armari elèctric amb una automatització desenvolupada amb tecnologia tradicional. Els quadres petits simbolitzen els diferents elements (relés, temporitzadors, etc.). La figura de la dreta representa el mateix sistema d'automatització implementat amb un autòmat, i vol visualitzar l'estalvi d'espai i simplificació de cablatge aconseguits amb l'ús del PLC.

### 3.- **Reducció del cost econòmic** ( en sistemes un xic complexos )


Si un procés d'automatització requereix un nombre d'elements (relés, temporitzadors, comptadors, comparadors, etc.) mitjà o elevat, resulta més econòmic utilitzar un autòmat

### 4.- **FIABILITAT:** la principal de les avantatges des del punt de vista de la indústria.

Menys dispositius i menys electromecànics vol dir també menys possibilitat de fer-se malbé un d'ells.

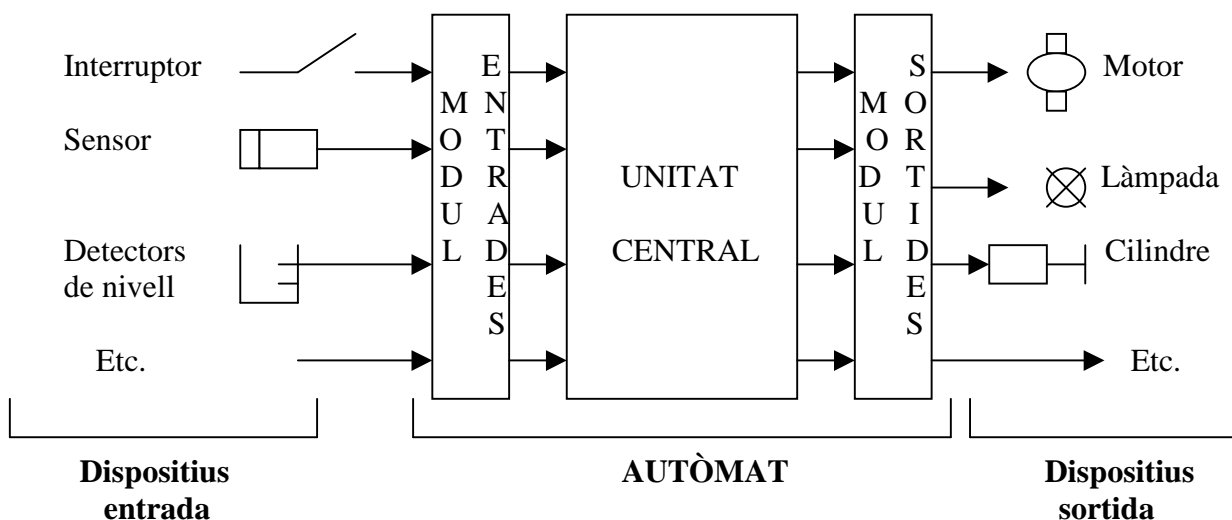
## INTRODUCCIÓ ALS PLC's

Així, un autòmat és un dispositiu que executa un programa de treball que hem gravat dins la seva memòria. Aquest programa s'encarrega de processar uns senyals generats per uns dispositius d'entrada i obtenir uns resultats que s'apliquen als dispositius de sortida.



La figura superior representa una primera aproximació a l'arquitectura interna d'un autòmat. El dividim en 3 parts : mòdul d'entrades, unitat central i mòdul de sortides. Els mòduls d'entrades i sortides serveixen per connectar-hi els dispositius d'entrada i sortida. En la unitat central s'executa el programa que determina la seqüència d'automatització desitjada.

 L'exemple inicial de l'automatització d'una porta es representaria de la següent forma :




## CONCEPTE DE PROGRAMA

El programa que executa l'autòmat estableix de quina manera processem els senyals d'entrada per obtenir els de sortida. Resideix dins la unitat central en un lloc anomenat **memòria**. Programar l'autòmat serà carregar el programa dins la memòria. Aquest programa determinarà la feina que farà l'autòmat.

## ARQUITECTURA DE LA UNITAT CENTRAL

### UNITAT CENTRAL

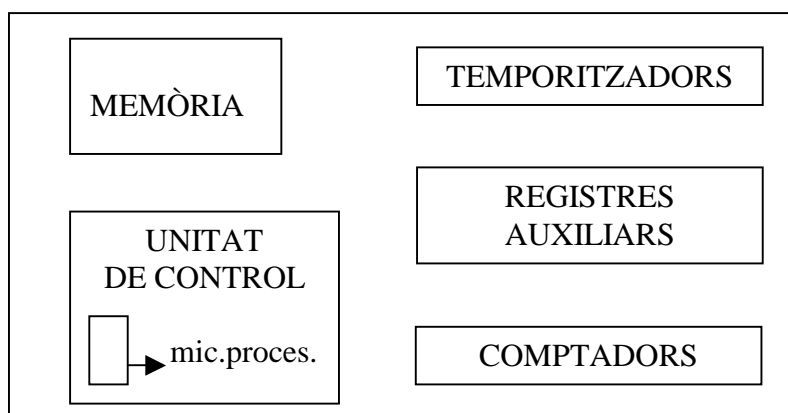

**Memòria** : element encarregat d'emmagatzemar el programa de treball

**Unitat de control** : element encarregat d'executar el programa. a més d'altres feines de control. Dins d'ella tenim el xip microprocessador que és el cervell de tot el sistema.

**Temporitzadors, relés, comptadors, etc.** : elements de treball que utilitzarem en funció del programa que haurà d'executar l'autòmat.

La unitat de control s'anomena també CPU ( unitat de procés i control ). Algunes vegades amb el terme CPU ens referirem només al xip microprocessador que forma part de la unitat de control.


## ESTRUCTURA I DIRECCIONAMENT DE LA MEMÒRIA OMROM

La memòria és el lloc on emmagatzemem el programa i les dades. Està estructurada en uns "calaixos" que s'anomenen **registres o posicions de memòria**. Cada calaix està format per 16 calaixets més petits anomenats **bits**. Quan més llarg sigui el programa, més posicions de memòria ocuparà.

Per poder accedir a un determinat bit, aquest ha de tenir un nom. Aquest nom s'anomena **direcció**. La forma d'associar direccions als bits s'anomena **direccionament de la memòria**. Cada fabricant d'autòmat pot definir un tipus de direccionament propi. A continuació explicarem el direccionament que utilitza la casa comercial Omron, fabricant dels autòmats que utilitzarem en les nostres pràctiques.


A cada registre li assignem una direcció formada per 3 dígit. Dins d'un registre, designarem cada un dels seus 16 bits amb 2 dígit més.

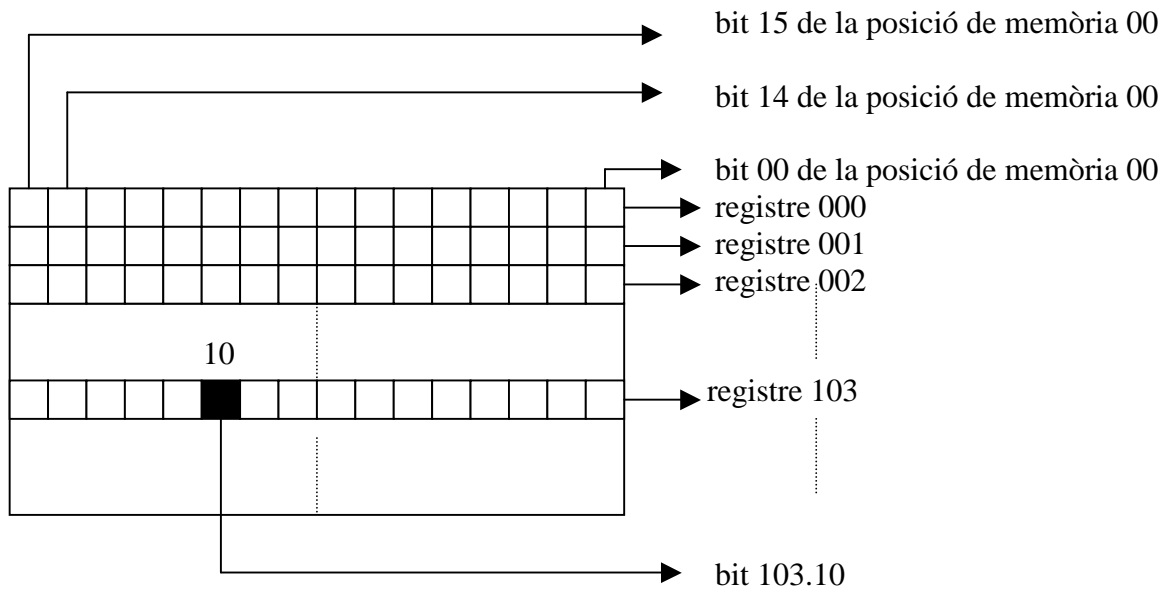Nosaltres treballarem amb autòmats de la casa comercial Omron. En la terminologia d'aquesta casa les posicions de memòria s'anomenen **canals o registres**.




Quan calgui direccionar més de 999 registres, utilitzarem 4 dígits en comptes de 3. Per tant, pot ser que la direcció d'un registre tingui més de 3 dígits

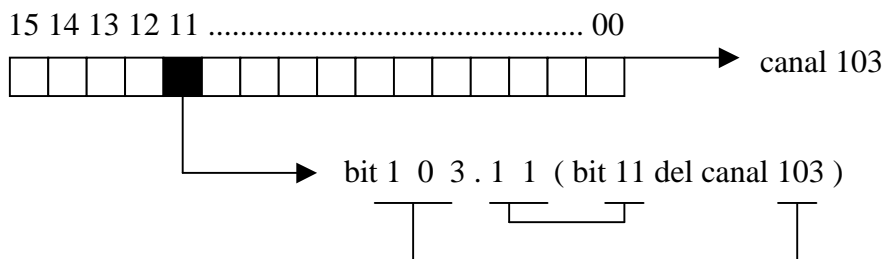Els 16 bits d'un registre es designem amb els dígits que van del 00 al 15 ( no al 16). La direcció completa d'un bit tindrà 5 dígits : els 3 primers designaran la posició de memòria i, els 2 restants el bit d'aquesta posició de memòria.



Si ens referim a una posició de memòria amb menys de 3 dígits caldrà suposar que els primers dígits són zeros. Així la posició 10 i la 010 són la mateixa .

 En el decurs d'aquests apunts podrem dibuixar els canals horitzontals o verticals :




Del total de posicions de memòria o canals, n'hi ha uns quants que podem fer servir en els nostres programes com a registres de treball, són els 32 registres de la zona de memòria anomenada IR que tenen la direcció compresa entre 200 i 231.

**No feu servir altres canals diferents dels compresos entre 200 i 231 com a canals de treball dels vostres programes.**

La memòria de l'autòmat OMRON - SYSMAC - CPM1A es divideix en 8 zones o àrees : àrea IR, àrea SR, àrea TR, àrea HR, àrea AR, àrea LR, àrea de temporitzadors-comptadors i àrea DM. Cadascuna d'aquestes àrees te una funció específica. Dins l'àrea IR tenim els bits de treball que podem fer servir lliurement en els nostres programes. Són els continguts en els canals 200-231. En total tindrem 32 canals X 16 bits = 512 bits de treball. Les direccions d'aquests bits estan compreses entre IR 20000 i IR 23115.


### DIRECCIONS I CONTINGUTS DE MEMÒRIA

 

El dibuix de la figura representa el contingut binari de la posició de memòria o canal 222. Aquest contingut binari es representa en codi hexadecimal ( F5C1).

El codi hexadecimal utilitza 16 símbols alfanumèrics : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

 Els bits binaris s'agrupen de 4 en 4 i els hi assignem les següents ponderacions:



Per determinar el símbol hexadecimal que correspon als 4 bits caldrà sumar les ponderacions dels bits que estiguin a "1". Alguns exemples aclariran aquest tema:

|   |   |   |   |   |          |   |   |
|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 |   |          |   |   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | → | 8+4 = 12 | → | C |


|   |   |   |   |   |              |   |   |
|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 |   |              |   |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | → | 8+4+2+1 = 15 | → | F |

|   |   |   |   |   |         |   |   |
|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 |   |         |   |   |
| 0 | 1 | 0 | 1 | → | 4+1 = 5 | → | 5 |






## BIT DE MEMÒRIA ASSOCIAT A UN ELEMENT

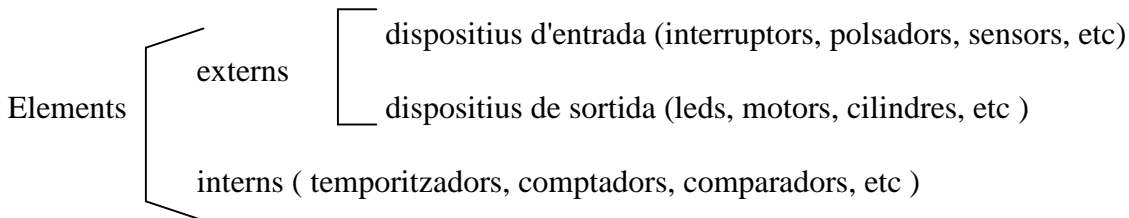



Utilitzem un element d'entrada, per exemple un interruptor, per explicar el concepte de bit de memòria associat a un element



Imaginem que tenim un pulsador connectat en l'entrada 000.01 i un led connectat a la sortida 010.03. Volem que l'autòmat executi un programa que encengui el led en el moment de tancar el pulsador. L'autòmat necessita saber en tot moment si tenim el pulsador obert o tancat. Com s'ho fa ? surt un senyor de dins l'autòmat per comprovar-ho ?, evidentment no.

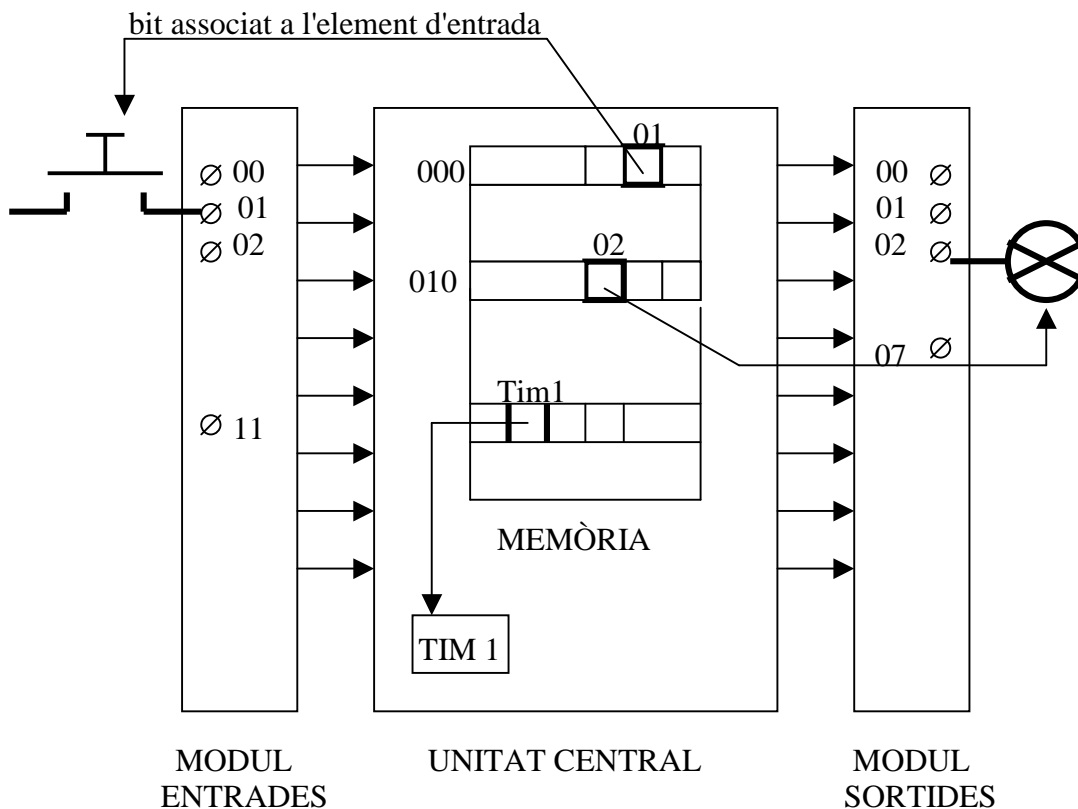El que realment passa és que dins la memòria de l'autòmat es reserva un bit que s'associa a l'element d'entrada i s'encarrega de registrar l'estat d'aquest element. Quan l'autòmat vol saber com tenim el pulsador només ha de consultar l'estat d'aquest bit. Com reflecteix aquest bit l'estat del pulsador ?. Molt fàcil, quan tanquem el pulsador entrem un senyal de 24 volts dins el mòdul d'entrades i el bit es col·loca automàticament en "1". Quan el pulsador està obert tindrem un "0" en el bit associat.

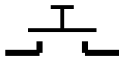


|                                                                                                  |  |    |  |                                                                                                     |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| CONTACTE OBERT  |  |    |  | CONTACTE TANCAT  |  |    |  |
| Adreça                                                                                           |  | 01 |  | Adreça                                                                                              |  | 01 |  |
| Bit de memòria                                                                                   |  | 1  |  | Bit de memòria                                                                                      |  | 1  |  |

El mateix raonament podem fer per un element de sortida. El led que hem connectat a la sortida 010.02 del mòdul de sortides tindrà un bit de memòria ( el 02 ) situat en el canal 010 que registrarà l'estat del led ( encès o apagat )

|                                                                                                    |  |        |  |                                                                                                     |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| PUNT DE LLUM OFF  |  |        |  | PUNT DE LLUM ON  |  |        |  |
| Adreça                                                                                             |  | 000.01 |  | Adreça                                                                                              |  | 010.02 |  |
| Bit de memòria                                                                                     |  | 1      |  | Bit de memòria                                                                                      |  | 1      |  |

 Si l'autòmat ha d'executar una instrucció per encendre el led , primer escriurà un "1" en el bit corresponent del mapa de memòria i després trasllada aquest "1" a l'element associat al bit , en el nostre cas el led.



Els elements interns de l'autòmat ( temporitzadors, comptadors, comparadors, etc.) també tenen un bit associat. L'estat "1" o "0" d'aquest bit ens informa de l'estat de l'element que considerem. Per exemple, quan un temporitzador acaba de temporitzar un temps determinat, el seu bit associat canvia de 0 a 1. Aquests bits de memòria que registren l'estat dels elements de l'autòmat s'anomenen "**flags**" o banderes

**Resumim:**


Cal que diferenciem els conceptes d'element d'entrada (per exemple un interruptor) i bit d'entrada associat a aquest element. L'interruptor podrà estar obert o tancat i el seu bit podrà estar a 0 o a 1. Hem estudiat que existeix una relació directe entre l'estat del dispositiu i el del seu bit.

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| bit sortida = 0 → led apagat | Interruptor <b>obert</b> → bit entrada = 0  |
| bit sortida = 1 → led encès  | Interruptor <b>tancat</b> → bit entrada = 1 |

**Amb la mateixa paraula "entrada", "sortida", unes vegades ens referirem a l'element d'entrada o sortida (interruptor/punt de llum) i altres al bit associat a aquest element.**
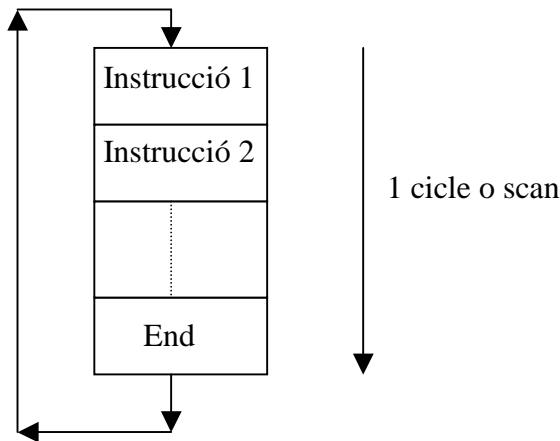
## EL PROGRAMA

El programa que executa el PLC està format per un seguit d'instruccions. Cada instrucció ocupa una o més posicions de memòria . L'autòmat executa el programa d'una forma cíclica i continuada i quan troba la instrucció END torna executar la primera instrucció.



Una execució del programa (una passada del programa) s'anomena **cicle** o **scan**. A cada cicle l'autòmat avalua (scaneja, escombra) totes les instruccions i les executa.

El temps d'scan (temps que l'autòmat tarda en fer una passada al programa) depèn del nombre d'instruccions que tingui el programa però, sempre serà un temps molt i molt petit i en conseqüència, és com si una instrucció l'estiguéssim executant contínuament.

Si en una instrucció activem un temporitzador per comptar 10 segons cal tenir en compte que l'autòmat no s'atura en aquesta instrucció fins que han passat els 10 segons, sinó que continua executant la resta d'instruccions de forma continuada. Quan hagin passat els 10 segons l'autòmat executarà la operació lligada amb el temporitzador.

Per introduir de forma més clara el tema de la programació ho farem a cavall d'un exemple senzill ( pel que no caldria de cap manera l'ús d'un autòmat).

### Exemple 1

Imaginem que volem connectar un interruptor e1(entrada 1) i un punt de llum s1(sortida 1)a l'autòmat. Quan tanquem l'interruptor caldrà que s'encengui el punt de llum.

Primer cal triar a quina de les dotze entrades connectem l'interruptor i a quina de les 8 sortides connectem el punt de llum. Imaginem que triem l'entrada "e1" i la sortida "s1".

Quan tanquem l'interruptor, arriba Vcc al autòmat i el bit d'entrada que té associat es posa a 1. Però, per encendre el led , caldrà que el programa posi a 1 el bit de sortida que té associat :

La seqüència sencera serà :



Quan tanquem l'interruptor, el bit d'entrada "e1" es posa a 1. El programa detecta aquest 1 i posa a 1 el bit de sortida "s1". Aquest 1 de sortida fa que el led s'encengui. Quan tenim l'interruptor obert, arriba 0V a l'autòmat i el bit d'entrada associat es posa a zero. Quan el bit de sortida estigui a 1, el seu led associat estarà encès. Quan el bit de sortida estigui a 0, el seu led associat estarà apagat.

El programa que executa la funció desitjada està format per 3 instruccions:

| Funció                    | Instruccions |
|---------------------------|--------------|
| Entrada = 1 → Sortida = 1 | LD e1        |
| Entrada = 0 → Sortida = 0 | OUT s1       |
|                           | END          |


LD e1: LD és abreviació de la paraula anglesa LOAD que vol dir carregar. Quan l'autòmat troba aquesta instrucció "carrega", es a dir **llegeix**, l'estat del bit d'entrada "e1". Aquest bit pot estar a "1" si l'interruptor esta tancat, o a "0" si està obert.

OUT s1: posa els resultat de la lectura a la sortida "s1". Si es un "1" el led s'encendrà, i si ja estava encès, ningú ho notarà. Si estava a "0" el led s'apagarà i si ja estava apagat, ningú ho notarà.

END: Fi del programa. Quan l'autòmat troba aquesta instrucció, salta a executar la primera instrucció del programa. En el VirPLC aquesta instrucció no fa falta.

En resum, amb aquestes 3 instruccions l'autòmat vigilarà l'estat de l'entrada considerada i quan canviï a "1" ( canvi que es produirà quan tanquem l'interruptor) activarà la sortida 010.00 i s'encendrà el punt de llum que hi hem connectat.

 Les instruccions d'un programa es poden representar gràficament en uns diagrames anomenats **diagrames de contactes**, el que en anglès anomenen "**ladder programs**". Aquests diagrames són molt importants a l'hora de programar l'autòmat. En el nostre cas, tindria el següent aspecte




El símbol és equivalent a la instrucció LD 000.00


El símbol és equivalent a la instrucció OUT 01000. La circumferència representa sempre una sortida

El símbol és equivalent a la darrera instrucció END

Abans d'aprofundir el tema de la programació i estudiar les instruccions, veiem com ho faríem per aconseguir que l'autòmat de la cas OMROM executes el programa que ens ha servit d'exemple. Com a dispositiu de programació podem utilitzar la consola de programació o un ordinador. Amb l'ordinador haurem de considerar les següents fases:

**1- Obrim el programa SYSwin:** Si l'ordinador te la drecera d'entrada d'aquest programa situada en el escriptori, només caldrà que cliquem la icona corresponent. En cas contrari caldrà anar al menú Inici / programes / SYSwin / SYSwin

**2- Introduïm el diagrama de relès:** Cliquem (premem el botó esquerre del ratolí i el deixem anar) la icona  situada a la part esquerra de la pantalla i l'arrosseguem fins el quadre negre de la pantalla. Quan tenim el símbol dins el lloc desitjat tornem a clicar el ratolí i veurem que s'obre un menú que ens permet escriure la direcció de l'entrada, 00000 en el nostre cas. Només cal teclejar un 0 i prémer acceptar.

Repetim la mateixa seqüència de moviments amb el símbol  Situem el cursor sobre el rectangle gris "final de bloc" i cliquem el ratolí dues vegades per obrir una nova línia en el diagrama de contactes

Cliquem la icona FUN i l'arrosseguem fins el quadre negre, tornem a clicar i teclegem 01 dins el quadre blanc (01 és el codi de la instrucció END). Cliquem acceptar i veurem com queda situada la instrucció de final de programa.

**3- Obrim la comunicació entre ordinador i autòmat:** Entrem dins el menú online i escollim la opció connectar (online). En aquest moment l'ordinador comprovarà si es pot comunicar correctament amb l'autòmat i ens adreçarà el missatge corresponent.

**4- Col·loquem l'autòmat en posició programació ( stop / prog. ):** Anem al menú online/mode i de les 3 possibilitats que ens ofereix el programa triem stop/prog. Finalment cal confirmar que volem canviar l'estat de l'autòmat.

**5- Transferim el programa des de l'ordinador (PC) a l'autòmat:** Anem al menú online / transferència PC → PLC. El programa ens avisarà si la transferència s'ha efectuat correctament.

**6- Col·loquem l'autòmat en posició execució del programa ( run ):** Anem al menú online / mode, i cliquem opció RUN. Caldrà confirmar que volem canviar l'estat del PLC.


A partir d'aquest moment l'autòmat està executant el programa. Contínuament està comprovant l'estat de l'entrada 00000 i quan la troba a "1" activa la sortida 01000. Si tanquem l'interruptor connectat a l'entrada 00000, veurem com s'encén el led corresponent a la sortida 01000.

Si volem visualitzar en la pantalla de l'ordinador com es va executant el programa caldrà anar al menú online i accedir al submenú monitoritzar.

 
**Exemple 2**

Tenim un autòmat amb un interruptor e1 connectat a l'entrada 000.00 i dos leds s1. i s2 connectats a les sortides 010.00 i 010.01. Quan tanquem l'interruptor, volem que s'encenguin el dos leds simultaniament.


Quan tanquem l'interruptor e1, arriba corrent al autòmat i el bit d'entrada 000.00 que té associat es posa a 1 :



 Per encendre els leds s1 i s2, caldrà que el programa posi a 1 els bits de sortida que tenen associats:




La seqüència sencera serà :

 

El programa que soluciona el problema plantejat és :
 
```
LD 000.00
OUT 010.00
OUT 010.01
END
```



Per inserir la línia vertical en el diagrama de contactes amb el software de programació de l'autòmat OMRON cal :

a) dibuixar la línia


b) situar el cursor sobre la instrucció OUT de forma que quedi emmarcada pel rectangle negre.




c) seleccionar la icona
 
## INSTRUCCION AND

Suposem que tenim dos interruptors e1 i e2 connectats a les entrades 000.00 i 000.01 i un led s1 connectat a la sortida 010.00. Volem que el led s'encengui **només quan els dos interruptors estiguin tancats**.



 El programa que soluciona aquest problema és :



Direm que els bits 000.00 i 000.01 estan connectats en **sèrie**. El programa realitza aquesta connexió sèrie a través de la instrucció AND.

La taula de veritat que defineix la funció AND és la següent :

| FUNCIÓ AND         |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| bit entrada 000.00 | bit entrada 000.01 | bit sortida 010.00 |
| 0                  | 0                  | 0                  |
| 1                  | 0                  | 0                  |
| 0                  | 1                  | 0                  |
| 1                  | 1                  | 1                  |


Observa que només obtenim un 1 a la sortida quan tenim totes les entrades a 1

La funció **AND** s'associa a la **multiplicació** aritmètica : bit 010.00 = bit 000.00 · bit 000.01



 
## INSTRUCCIÓ OR :

Suposem que, en el mateix exemple anterior, ara ens interessa que el led s'encengui quan un interruptor **O** l'altre **O** tots dos estiguin tancats



 El programa que genera aquesta funció és :



La taula de veritat és :

| FUNCIÓ OR          |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| bit entrada 000.00 | bit entrada 000.01 | bit sortida 010.00 |
| 0                  | 0                  | 0                  |
| 1                  | 0                  | 1                  |
| 0                  | 1                  | 1                  |
| 1                  | 1                  | 1                  |


Observem que la sortida només és 0 quan les dues entrades estan a 0.

la funció **OR** s'associa a la **suma** aritmètica : bit 010.00 = bit 000.00 + bit 000.01

$$0+0=0 \quad 1+0=1 \quad 0+1=1 \quad 1+1=1$$

## COMBINACIÓ DE FUNCIO AND I OR
 
### 1) Combinació paral·lel de bits en sèrie




Veiem amb un exemple com calcular l'estat del bit de sortida : suposem que, en un moment determinat, els bits d'entrada es troben en la situació següent :

bit 1 =1    bit 2=0    bit 3=1    bit 4=1

Tindrem :  $bit\ s = (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) = 0 + 1 = 1$
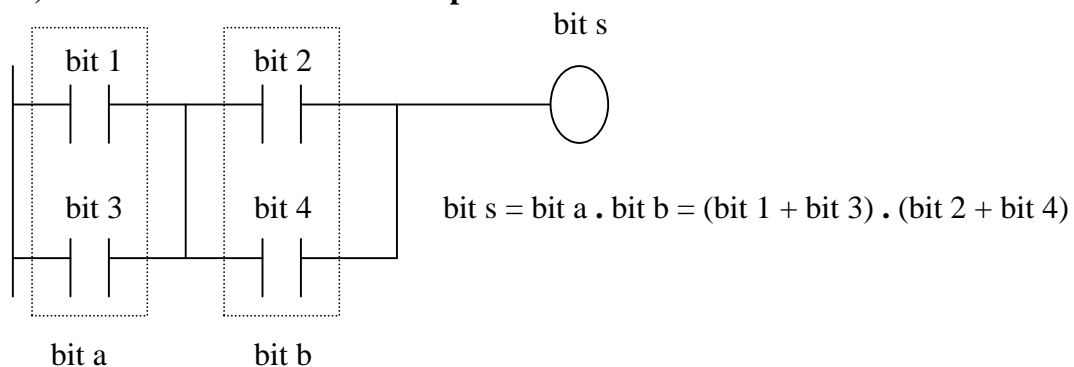
### 2) Combinació sèrie de bits en paral·lel




Veiem un exemple de càlcul : suposem que els bits d'entrada es troben en la situació següent : bit 1=0    bit 2=1    bit 3=1    bit 4=0


$bit\ s = (0+1) \cdot (1+0) = 1 \cdot 1 = 1$


### Norma per avaluar ràpidament el resultat d'un diagrama de contactes :

**1**

 

**0**

 


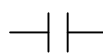 deixa passar el senyal quan el bit està a 1 i la bloqueja quan està a 0

Veiem com podem aplicar aquesta norma a uns exemples

**Exemple 3 :**

**DISPOSICIÓ AUTÒMAT**

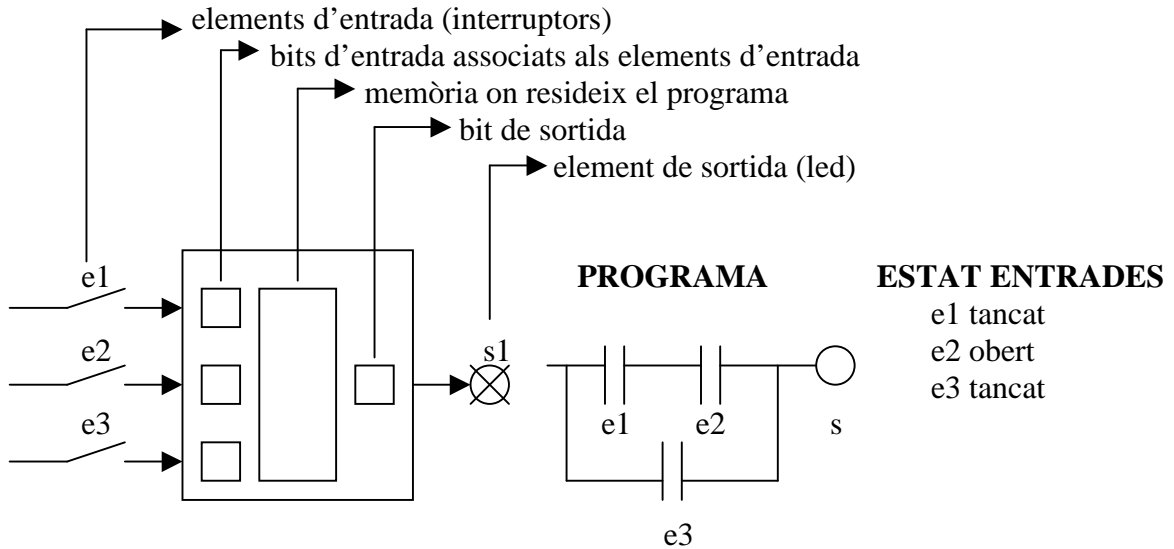


Primer determinem l'estat dels bits d'entrada en funció de l'estat dels interruptors .  
 Recordeu que quan tenim l'interruptor obert no pot arribar el corrent a l'autòmat i el bit corresponent està a **0**. Amb l'interruptor tancat, arriba el corrent a l'autòmat i el bit d'entrada es posa a **1**.


|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Interruptor obert  | → | bit = 0 |
| Interruptor tancat | → | bit = 1 |

En el nostre exemple tindrem :

 - interruptor e1 tancat → bit e1 = 1
- interruptor e2 obert → bit e2 = 0
- interruptor e3 tancat → bit e3 = 1




 Seguidament analitzem el programa per determinar l'estat del bit de sortida :



Observem que podem anar de l'entrada a la sortida a través de e3 → bit de sortida = 1 → led encès

La conclusió final és que el led estarà encès :

 


**Exemple 4 :**

| DISPOSICIÓ AUTÒMAT                                    | PROGRAMA | ESTAT ENTRADES                    |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| la mateixa de l'exemple 1<br>(3 entrades i 1 sortida) |          | e1 tancat<br>e2 obert<br>e3 obert |


**bits d'entrada :**  
 bit e1 = 1 (interruptor tancat)  
 bit e2 = 0 (interruptor obert)  
 bit e3 = 0 (interruptor obert)

**Anàlisi del programa :**

 


Observem que no podem arribar a la sortida → bit de sortida = 0 → led apagat

**Conclusió final :**

 


**Exemple 5 :**

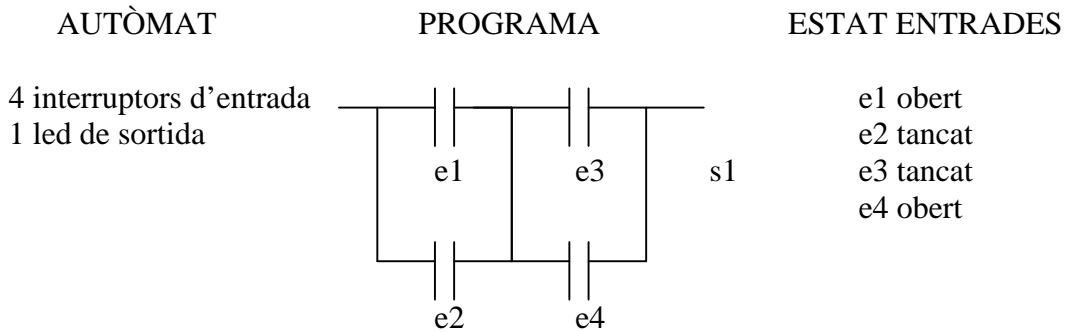

**Bits d'entrada :**


- bit e1 = 0 (interruptor obert)
- bit e2 = 1 (interruptor tancat)
- bit e3 = 1 (interruptor tancat)
- bit e4 = 0 (interruptor obert)

**Anàlisi del programa :**

 


Observem que podem anar de l'entrada a la sortida a través de e1 i e3 → bit de sortida = 1 → led encès


**Conclusió final :**

 

## CONDICIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA INSTRUCCIÓ

### A) Format de les instruccions

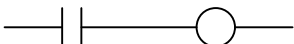 La línia del diagrama de contactes  correspon al format general següent:



El bloc B representa una instrucció qualsevol. El bloc A representa la condició d'execució d'aquesta instrucció. Aquesta condició d'execució regula la forma en que s'executarà la instrucció .

Una condició d'execució pot estar en estat "ON" o en estat "OFF". Podem distingir dos tipus d'instruccions : per la manera en que s'executen les instruccions B.

a) **Instruccions que s'executen quan la seva condició d'execució (CE) és ON** i no s'executen quan es troba en OFF.

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| CE = ON  | → | s'executa    |
| CE = OFF | → | no s'executa |

Més endavant estudiarem una instrucció anomenada SET que pertany a aquest grup. Quan la CE de SET és ON, aquesta instrucció s'executa i activa un bit. Quan la seva CE és OFF aquesta instrucció SET no s'executa i, si havíem activat el bit, aquest bit no es desactiva.

|     |          |   |                                                         |
|-----|----------|---|---------------------------------------------------------|
| Ex: | CE = ON  | → | SET s'executa i <b>activa</b> un bit                    |
|     | CE = OFF | → | SET no s'executa i <b>no activa ni desactiva</b> un bit |

b) **Instruccions que s'executen sempre :**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| CE = ON  | → | s'executa d'una forma       |
| CE = OFF | → | s'executa de forma diferent |

La instrucció OUT es limita a traslladar l'estat de la condició d'execució cap al bit de sortida. Quan CE = ON trasllada un 1 al bit de sortida ( activa la sortida). Quan CE = OFF, trasllada un 0 al bit de sortida ( desactiva la sortida).


La instrucció OUT NOT trasllada l'estat **invertit** de la condició d'execució cap a la sortida. Quan CE=ON trasllada un 0 i quan és OFF trasllada un 1

|    |          |   |                                             |
|----|----------|---|---------------------------------------------|
| Ex | CE = ON  | → | OUT s'executa i <b>activa</b> un bit        |
|    | CE = OFF | → | OUT s'executa i <b>desactiva</b> un bit     |
|    | CE = ON  | → | OUT NOT s'executa i <b>desactiva</b> un bit |
|    | CE = OFF | → | OUT NOT s'executa i <b>activa</b> un bit    |

(Amb les instruccions OUT i OUT NOT podem activar i desactivar un bit. Amb la instrucció SET només podem activar una sortida.)

 **B) Format de la condició d'execució (CE)**


El format de la condició d'execució és el següent :



El bit a pot ser un bit de memòria associat a un element d'entrada (per exemple un interruptor), a un element de sortida (per exemple un led) o a un element intern de l'autòmat (per exemple un temporitzador)

**LD bit a** : quan el bit a està a 1, la instrucció LD posa la CE en estat ON. Quan el bit a està a 0, la instrucció LD posa la CE en estat OFF.

|         |       |
|---------|-------|
| LD      | CE    |
| bit = 1 | = ON  |
| bit = 0 | = OFF |

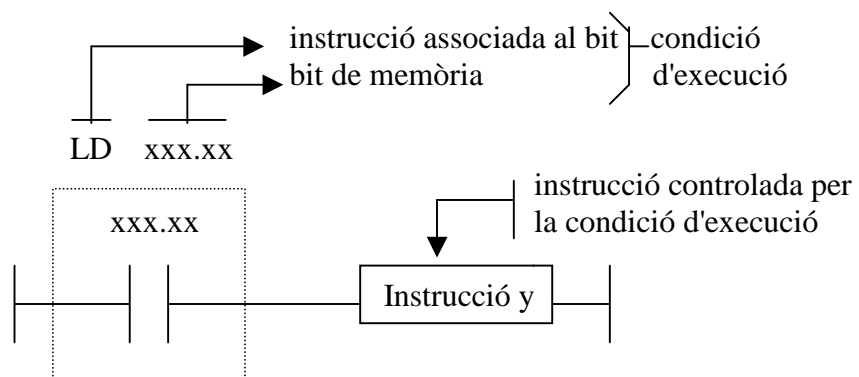

Gaire bé totes les instruccions exigeixen estar controlades per una condició d'execució.

**LD xxx.xx : Comprova l'estat del bit de memòria xxx.xx i si el trobes en "1" col·loca la condició d'execució en "ON"**

## INSTRUCCIONS SET I RESET

La instrucció SET, quan la seva condició d'execució és ON, activa el bit sobre el que actua, el posa en estat 1. Quan la condició d'execució torna a OFF, la instrucció no s'executa i **el bit continua en 1**. La condició d'execució OFF no afecta al bit. Aquesta és la diferència amb la instrucció OUT.

La instrucció RESET (RSET), quan la seva condició d'execució és ON, desactiva el bit sobre el que actua, el posa a "0" . Quan la seva condició d'execució és OFF, la instrucció no s'executa i no afecta al bit sobre el que actua.

**NOTA : En cas de que les dues instruccions SET i RSET tinguin simultàniament condició ON domina la que hem programat en últim lloc.**

EXEMPLES :

Programa 1 :

```
LD 00000
SET 01000
LD 00001
RSET 01000
END
```

Programa 2 :

```
LD 00000
RSET 01000
LD 00001
SET 01000
END
```

En aquests 2 programes intentem utilitzar dues entrades per controlar el SET i el RSET de la sortida 01000.

Si en el programa 2 mantenim l'entrada RSET a "1" i enviem un "1" a l'entrada SET, veurem que la sortida s'activa i es manté activada mentre tinguem l'entrada SET a "1".




## TEMPORITZADORS

Imaginem que volem aconseguir l'actuació següent : tanquem l'interruptor e1 ( associat al bit d'entrada 000.00 ) i, després de 10 segons, volem que s'activi la sortida s1 ( associada al bit de sortida 010.00). Ens caldrà un temporitzador o timer que temporalitzi el temps desitjat. L'interruptor d'entrada arrencarà el timer i el timer, quan hagi acabat de temporalitzar, provocarà l'activació de la sortida.

entrada → timer ..... 10 segons → sortida

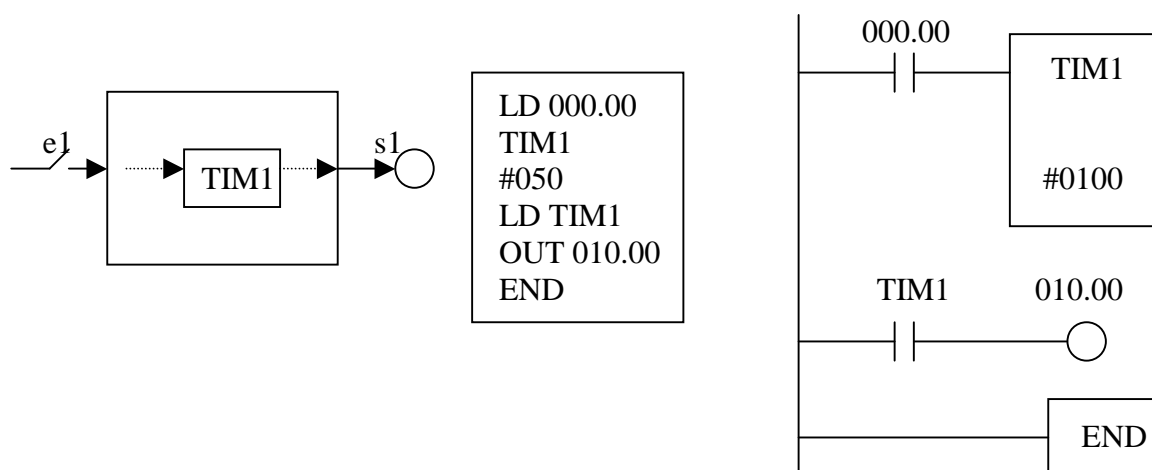El programa que executa aquesta seqüència és :



El funcionament del programa és el següent :

- Quan tanquem l'interruptor el timer arrenca i es comença a decrementar la constant de temps que hem programat, en el nostre cas #0100.
- Els decrements es succeeixen amb el ritme següent : una unitat cada 0,1 segons. Cada dècima de segon la constant es decremента una unitat. Quan arriba a zero haurà passat un temps de :

$$100 \text{ decrements} \times 0,1 \text{ segons/decrement} = 10 \text{ segons}$$

Aquest és el motiu que ens obliga a programar el valor 100 per temporalitzar 10 segons.

- L'arribada a zero del timer queda registrada per l'activació ( pas de 0 a 1 ) d'un bit intern o flag
- Quan el timer arriba a zero s'activa la sortida


Si, mentre el timer està temporalitzant, obrim l'interruptor que el governa, s'aturarà el compte i la constant de temps tornarà al seu valor inicial.

Si, un cop finalitzat el compte i activada la sortida, obrim l'interruptor, es desactivarà la sortida i la constant de temps tornarà al seu valor inicial

Quan tanquem l'interruptor direm que fem el **set** del comptador. Quan obrim l'interruptor direm que fem el **reset** del

Per programar el diagrama de contactes caldrà seguir les passes següents :


00000

- clicar i arrossegar el símbol 


- clicar i arrossegar el símbol TIM . S'obrirà un menú en pantalla que ens permetrà definir el número de timer que volem utilitzar i la seva constant de temps.

- clicar dues vegades sobre el quadre gris "final de bloc" per obrir una nova línia

Tim 1

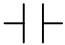- clicar i arrossegar el símbol 

010.00

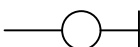- clicar i arrossegar el símbol 

- clicar dues vegades sobre " final de bloc " per obrir nova línia

- clicar i arrossegar FUN 01 per introduir la instrucció END que senyal la fi del programa.

Amb l'ajut de la monitorització executeu el programa i comproveu tots els aspectes que hem explicat.

El procés intern complert que segueix l'execució d'aquest programa és el següent :



Tanquem interruptor e1 ⇒ el seu bit associat 000.00 es posa a 1 ⇒ arranca el timer...  
 ...quan ha passat el temps es posa a 1 el bit associat al timer ⇒ s'encén el led s1



## PRÀCTIQUES AMB VirPLC

### LD, LDNOT, OUT, OUTNOT

- Interruptor tancat => Bombeta encesa i brunzidor apagat. Interruptor obert => Al revés
- En tancar un polsador, encendre una bombeta (2 sistemes)
- En tancar un polsador, apagar una bombeta (2 sistemes)
- En tancar tots 3 interruptors, encendre una bombeta (AND)
- En prémer un dels tres polsadors, encendre una bombeta (OR)
- En tancar 2 i només 2 dels tres polsadors, encendre una bombeta
- Representació d'una funció lògica complexa  $F = [ [ ( a \cdot b + (a+b) \cdot e ) \cdot c ] + f ] \cdot d$
- Control de les rodes d'un camió: si una de les 4 rodes rebentades => led indicador; i si les 2 rodes de l'esquerra o les 2 de la dreta rebentades sona sirena.
- Alarma amb: interruptor-clau; 2 sensors passius infraroigs NT (P0, P1), 1 polsador sota el taulell per cas d'atracament que fa sonar sempre l'alarma
- Control d'una grua "segura" mitjançant 2 comandaments de 3 polsadors cada un: 2 x pujar => puja; 2 x Baixar => baixa; 1 x Stop => Stop.

### SET, RSET

- Concurs TV: 3 concursants amb 3 polsadors. S'encén la bombeta de qui prem primer. El presentador l'apaga per la propera pregunta.
- Porta tancant i obrint contínuament amb 2 finals de cursa NO
- ... Idem però amb un polsador de marxa i un d'aturada
- ... Idem amb un sol polsador (que engega i para) utilitzant un FLAG
- ... Idem però que si quan el parem, girava a la dreta, que en tornar a engegar continui girant a la dreta (un altre flag)
- Hostal amb 4 habitacions amb un polsador d'avís a cada una, i dos indicadora a consergeria: 1 bombeta i un brunzidor
- Codi clau: 3 polsadors que s'han de polsar seqüencialment

### SET RESET i TIM

- La bombeta s'il·lumina als 20 segons de tancar l'interruptor INT
- Control d'un semàfor de vianants.
- Control dels 2 intermitents d'un cotxe
- Ruleta giratòria
- Alarma amb SET i RSET i TimeOut
- Control d'una porta supermercat amb VirPLC
- Porta de supermercat que reposi el temps de descompte i que torni a obrir.
- Control d'un ascensor de tres plantes
- Control d'una barrera de pàrquing
- Control d'una porta de garatge.

### CMPT

- Al prémer 8 cops el polsador CK s'activa la bombeta. Al polsar Reset el comptador s'inicialitza altre cop a 8 i s'apaga la bombeta.
- En prémer P es realitza un moviment esquerra-dreta-esquerra-dreta i es para.

**PROJECTE FINAL DE LA UNITAT:**

Objectiu: es pretén el disseny i simulació d'un sistema de control habitual amb el que sovint ens hem trobat davant dels nassos i segurament no li hem donat cap importància.

Es proposen els següents 4 exemples però es pot optar per un altre de diferent...

**1.- PORTA DE GARATGE:**

| Sortides a controlar        | Codi | Simulat per...             | Sortida real |
|-----------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Motor gira tancant          | MT   | LED inferior dreta         | 010.         |
| Motor gira obrint           | MO   | LED superior dreta         | 010.         |
| Entrades a controlar        | Codi | Simulat per...             | Entrada real |
| Final de carrera superior   | FCS  | Interruptor superior dreta | 000.         |
| Final de carrera inferior   | FCI  | Interruptor inferior dreta | 000.         |
| Polsador de pujar (obrir)   | PO   | Polsador negre esquerra    | 000.         |
| Polsador d'aturada          | PA   | Polsador vermell           | 000.         |
| Polsador de baixar (tancar) | PT   | Polsador negre dreta       | 000.         |

**2.- ASCENSOR 2 PLANTES (Planta baixa - Planta primera)**

| Sortides a controlar           | Codi | Simulat per...             | Sortida real |
|--------------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Motor gira baixant             | MB   | LED inferior dreta         | 010.         |
| Motor gira pujant              | MP   | LED superior dreta         | 010.         |
| Entrades a controlar           | Codi | Simulat per...             | Entrada real |
| Final de carrera Pl. 1a.       | FCP1 | Interruptor superior dreta | 000.         |
| Final de carrera Pl. Baixa     | FCP0 | Interruptor inferior dreta | 000.         |
| Polsador Pl. 1a (cridar-lo)    | P1   | Polsador negre esquerra    | 000.         |
| Polsador Pl. Baixa (cridar-lo) | P0   | Polsador negre dreta       | 000.         |

**3.- BARRERA DE PARQUING**

| Sortides a controlar           | Codi | Simulat per...             | Sortida real |
|--------------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Motor gira tancant             | MT   | LED inferior dreta         | 010.         |
| Motor gira obrint              | MO   | LED superior dreta         | 010.         |
| Entrades a controlar           | Codi | Simulat per...             | Entrada real |
| Final de carrera superior      | FCS  | Interruptor superior dreta | 000.         |
| Final de carrera inferior      | FCI  | Interruptor inferior dreta | 000.         |
| Polsador sol·licitud ticket    | PT   | Polsador negre esquerra    | 000.         |
| Detecció de cotxe sota barrera | DC   | Polsador vermell           | 000.         |

**4.- PORTA SUPERMERCAT**

| Sortides a controlar           | Codi | Simulat per...                | Sortida real |
|--------------------------------|------|-------------------------------|--------------|
| Motor gira tancant             | MT   | LED inferior dreta            | 010.         |
| Motor gira obrint              | MO   | LED superior dreta            | 010.         |
| Entrades a controlar           | Codi | Simulat per...                | Entrada real |
| Final de carrera porta oberta  | FCO  | Interruptor superior dreta    | 000.         |
| Final de carrera porta tancada | FCT  | Interrupcto superior esquerra | 000.         |
| Detector de persones           | DPI  | Polsador vermell              | 000.         |
| Detector d'encallades tancant  | DET  | Polsador negre esquerra       | 000.         |

Parts del treball: (Només cal presentar un treball per cada grup. Els folis han de ser DIN A4)











- 1- (Foli 1) Trieu la opció que vulgueu fer i descriuiu el seu funcionament de forma resumida i exacta.
- 2- (Foli 2) Dibuixeu l'estructura física del sistema. (motor, politges, engranatges, finals de carrera, contrapesos, polsadors,...)
- 3- (Foli 3) Dibuixeu el sistema de control d'un motor asíncron monofàsic de condensador perquè, mitjançant 2 contactors, pugui girar en 2 direccions.
- 4- (Foli 4) Elabora, en brut, el programa en forma de diagrama de contactes.
- 5- Entreu el programa al PLC i comproveu el seu funcionament (adequant-lo si per casualitat no funciona).
- 6- (Foli 5) Elabora, en net, el programa en forma de diagrama de contactes.
- 7- (Foli 6) Amb l'ajut del dossier del crèdit, Dibuixeu la connexió elèctrica del autòmat amb les entrades i les sortides,
- 8- (Foli 7) Calcula la potència que necessitarà tenir el motor.
- 9- (Foli 8) Creieu que el sistema és millorable?. Com?
- 10- (Foli 8) Creieu que és aplicable a la realitat?. Què li mancaria?

En el propi treball, de forma voluntària i sense por, adjunteu aquest foli al final contestant a les següents preguntes:

a) Aquest crèdit t'ha agradat? Perquè?


b) Al teu criteri, com es pot millorar?

   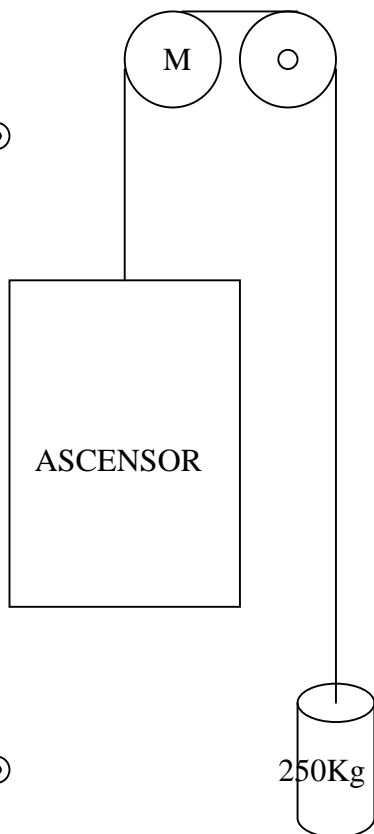      c) Creus que el que has après t'ha servit per quelcom?



AMPLIACIÖ:

 **CANVI DE DIRECCIÖ EN MOTORS ASINCRONS MONOFÀSICS DE CONDENSADOR**



| A | B | Funcionament                           |
|---|---|----------------------------------------|
| 0 | 0 | Motor aturat                           |
| 0 | 1 | Motor activat girant en un sentit      |
| 1 | 0 | Motor activat girant en l'altre sentit |
| 1 | 1 | curtcircuit                            |