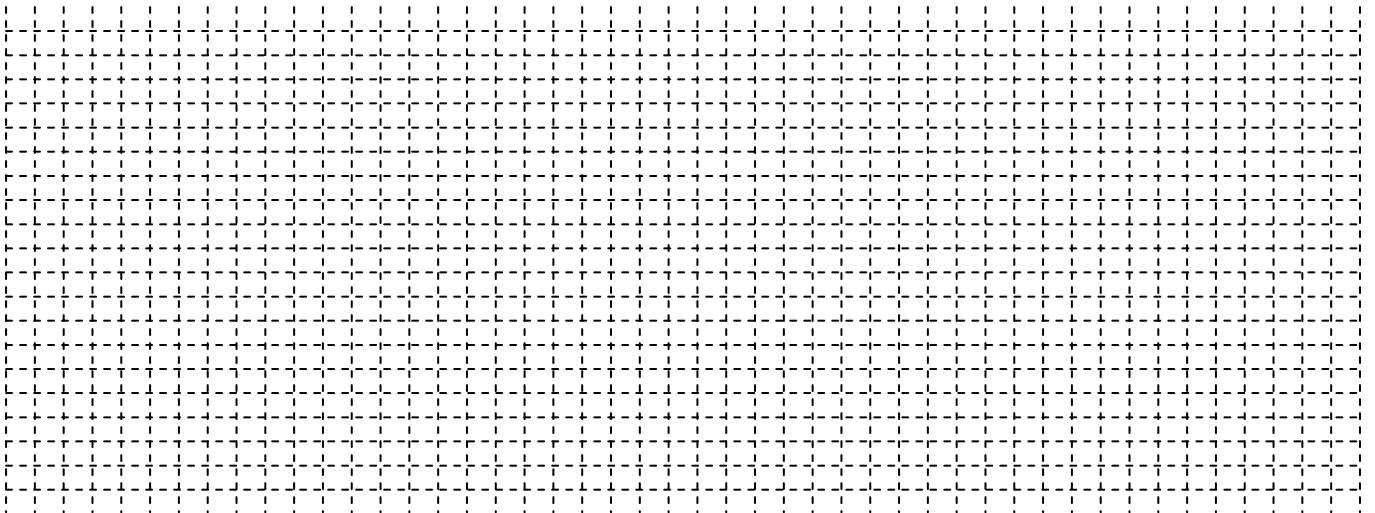


1.- Làmpada accionada des d'un punt amb un interruptor.

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1			
2			
3			
4			
5			

Esquema del circuit elèctric :



Descripcions dels funcionaments d'aquest circuit elèctric :

Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

1.-

Aplicació :

Alumnat : data :

Nota : _ _ _ _ _