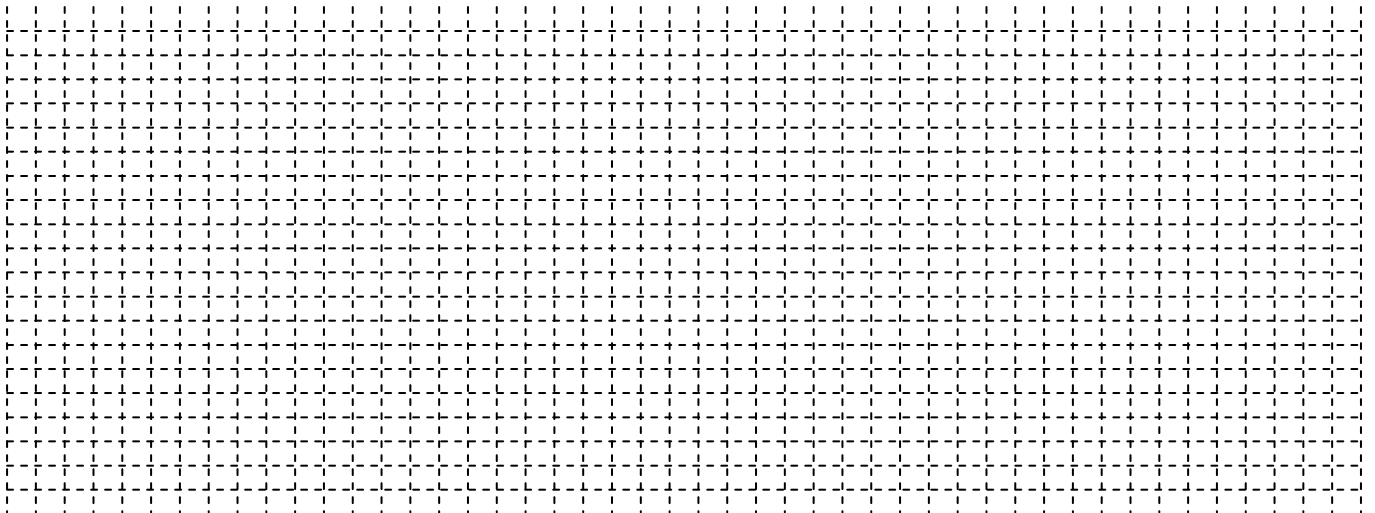


**4.- Accionament intermitent de 2 làmpades amb un Commutador. ( Llums Verd / Vermell )**

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions <small>Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :</small>
1			
2			
3			
4			
5			

**Esquema del circuit elèctric :**



**Descripcions dels funcionaments d'aquest circuit elèctric :**

Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

1.-

**Aplicació :**