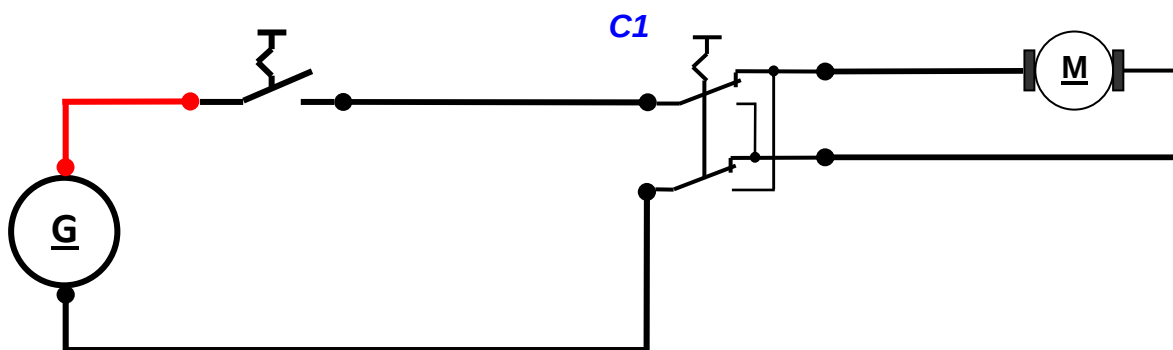


11.- c) Circuit inversor amb 1 commutador d'encreuament

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions, Instruccions, Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1	Font d'alimentació		1. Munta el circuit de l'esquema 1 . 2. Regula la font d'alimentació a 4,5 Volt 3. Connecta el circuit i observa'n els funcionaments. 4. Anota totes les observacions a la llista 5.
2	Motor		
3	Cables		
4	Interruptor		
5	Commutador d'encreuament		

Esquema **1** del circuit elèctric



Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

Alumnat : data verific. : Nota : _ _ _ _ _