
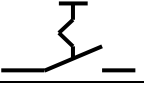
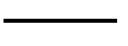


3.- Connexió de làmpades en sèrie.

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions, Instruccions, Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1	Font d'alimentació		1. Munta el circuit de l'esquema 1 .
2	Làmpada		2. Regula la font d'alimentació a 2 Volt
3	Interruptor		3. Connecta el circuit i observa la llum que fan les làmpades amb relació a la pràctica 2 i 1.
4	Cables		4. Regula la font d'alimentació a 4,5 Volt
5	Multímetre		5. Comprova i anota la tensió als borns de cada làmpada.
6	Multímetre		6. Comprova i anota la Intensitat en el circuit.
			7. Comprova i anota que succeeix si afluixes qualsevol làmpada.
			8. Regula la font d'alimentació a 6 Volt
			9. Repeteix la instrucció núm. 5, 6, 7
			10. Anota totes les observacions a la llista
			11.

Esquema **1** del circuit elèctric :

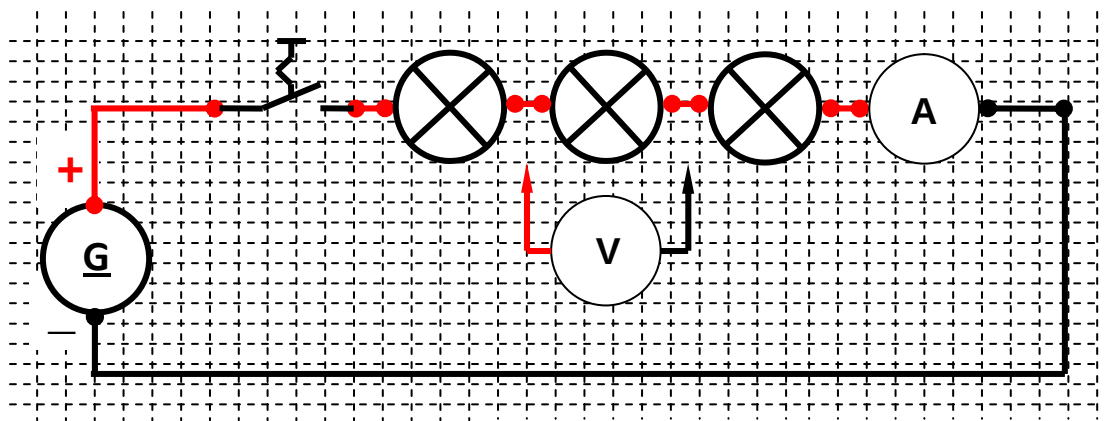

Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Alumnat : data :

Nota : _ _ _ _ _