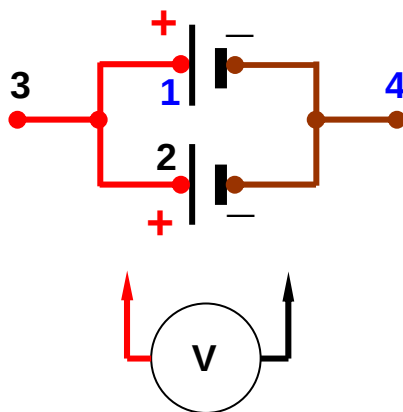



6.- Connexió de piles en paral·lel.

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions, Instruccions, " Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1	Pila		1. Fes el muntatge de les 2 piles en paral·lel tal com es mostra en l'esquema 1
2	Multímetre		2. Amb el multímetre configurat correctament, comprova la tensió als pols de cadascuna de les piles, entre els punts 1 i 2 i els punts 3 i 4 3. Comprova la tensió entre el punt 1 i el 4 4. Inverteix la connexió d'una pila segons l'esquema 2 5. Repeteix els apartats núm. 2 i 3 6. Anota totes les observacions a la llista 7.

Esquema **1** del circuit elèctric :



Esquema **2** del circuit elèctric :

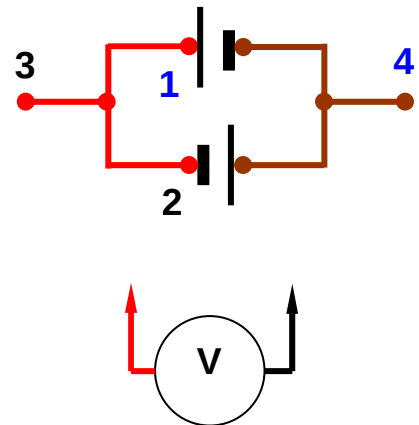

Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Alumnat : data verific. :

Nota : _ _ _ _ _