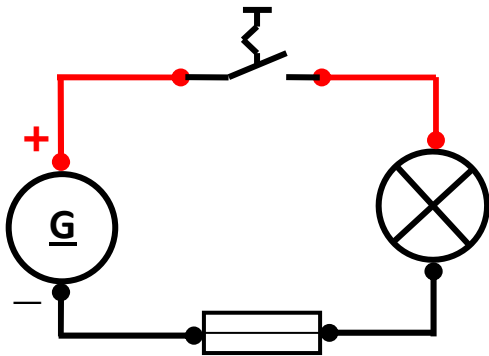



8.- Comprovació experimental de l'efecte Joule. Fusibles.

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions, Instruccions, Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1	Font d'alimentació		1. Munta el circuit de l'esquema 1 . 2. Regula la font d'alimentació a 2,5 Volt 3. Connecta el circuit i observa la llum que fa la làmpada. 4. Comprova i anota la Intensitat en el circuit. 5. Munta el circuit de l'esquema 2 . 6. Comprova i anota la Intensitat en el circuit. 7. Anota totes les observacions a la llista 8.
2	Làmpada		
3	Interruptor		
4	Cables i Pines		
5	Fusible : <i>fil d'un fregall d'alumini</i>		





Esquema **1** del circuit elèctric :



Esquema **2** del circuit elèctric :

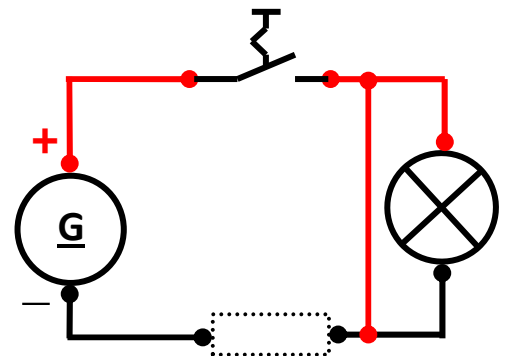

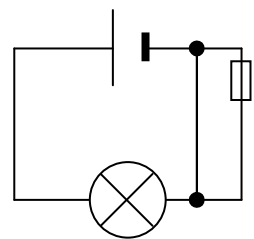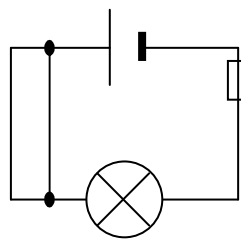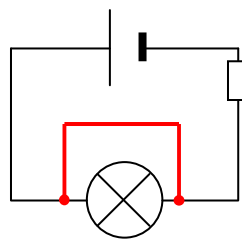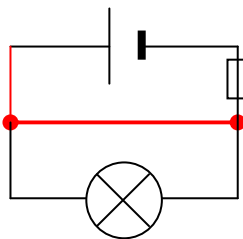En els circuits següents, determina en quins es fondrà el fusible i en quins no.



Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Alumnat : data verific. : Nota : _ _ _ _ _