
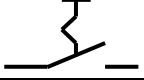
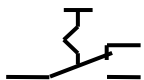


FULL DE L'ACTIVITAT DE MUNTATGE DEL CIRCUIT ELÈCTRIC - 2n ESO -


9.- Circuits per a la inversió de gir en motors de CC. **a) Circuit inversor amb commutador i 2 piles**

	Materials o Aparells utilitzats	Simbologia	Mesures de Seguretat, Observacions, Instruccions, Abans d'iniciar el muntatge del circuit elèctric cal :
1	Pila de 4,5 Volt		1. Munta el circuit de l'esquema 1 . 2. Connecta el circuit i observa'n els funcionaments. 3. Anota totes les observacions a la llista 4.
2	Motor		
3	Interruptor		
4	Cables		
5	Commutador		


Esquema **1** del circuit elèctric

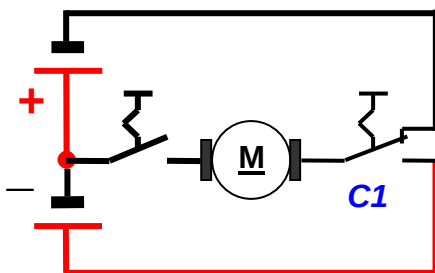

Esquema **2** del circuit elèctric

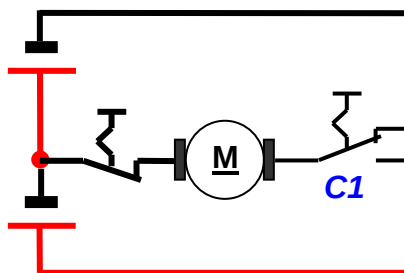

Esquema **3** del circuit elèctric

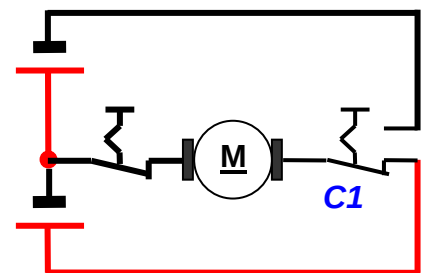

Un cop muntat el circuit elèctric corresponent a l'esquema anterior, hem observat que :

- 1.** .
- 2.** .
- 3.** .
- 4.** .
- 5.** .

Alumnat : data verific. :

Nota : _ _ _ _ _